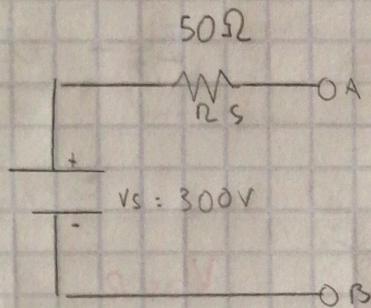


Capítulo 8 - Ejercicios con respuesta / impares

Con versión de Fuente

1. Una fuente de voltaje tiene los valores $V_s = 300 \text{ V}$ y $R_s = 50 \Omega$

Conviéntala a una fuente de corriente equivalente



$$V_s = 300 \text{ V}$$

$$R_s = 50 \Omega$$


$$I_s = \frac{V}{R}$$

$$I_s = \frac{300 \text{ V}}{50 \Omega}$$

$$I_s = 6 \text{ A}$$

$$R_s = R_s,$$

$$R_{s1} = 50 \Omega$$

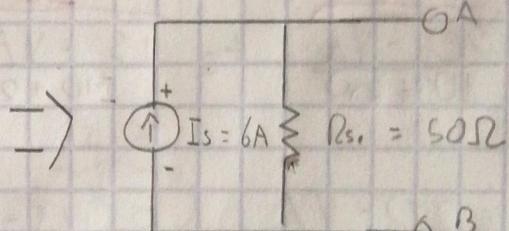


3. Una batería tipo D nueva tiene entre sus terminales un voltaje de 1.6 V y puede suministrar hasta 8.0 A a un cortocircuito durante muy poco tiempo ¿Cuál es la resistencia interna de la batería?

Datos $V_s = 1.6 \text{ V}$

Resolución

$$I_s = 8.0 \text{ A}$$

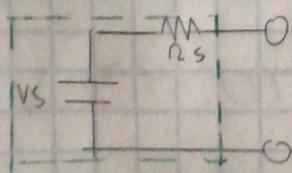

$$V_s = I_s \cdot R_s$$


$$R_s = \frac{V_s}{I_s}$$

$$R_s = \frac{1.6}{8.0}$$

$$R_s = 0.2 \Omega$$

$$R_s = 200 \text{ m} \Omega$$

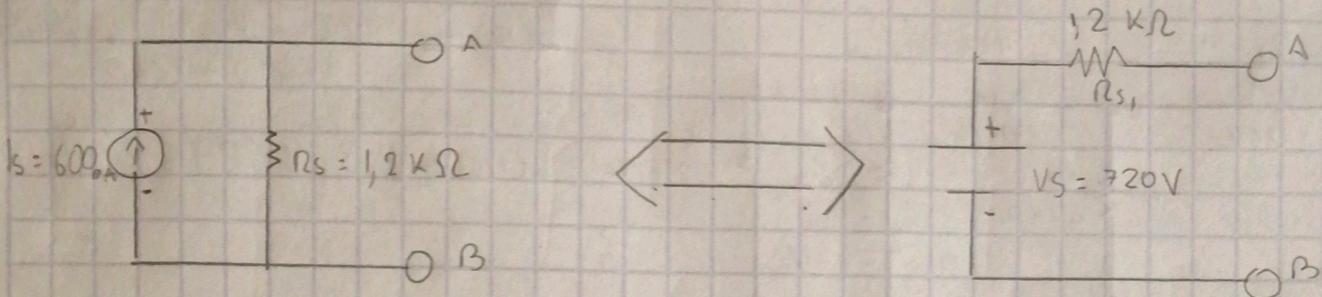5. Una Fuente de corriente biccne I_s de 600mA y una R_s de $1,2\text{k}\Omega$.
Convierte en una Fuente de voltaje equivalente



$$I_s = \frac{V_s}{R_s}$$

$$I_s = 600\text{mA}$$

$$R_s = R_{s1}$$

$$V_s = I_s \cdot R_s$$

$$R_s = 1,2\text{k}\Omega$$


$$R_{s1} = 1,2\text{k}\Omega$$

$$V_s = 600 \times 10^{-3} \cdot 1,2 \cdot 10^3$$

$$V_s = 720\text{V}$$

Teorema de Superposición

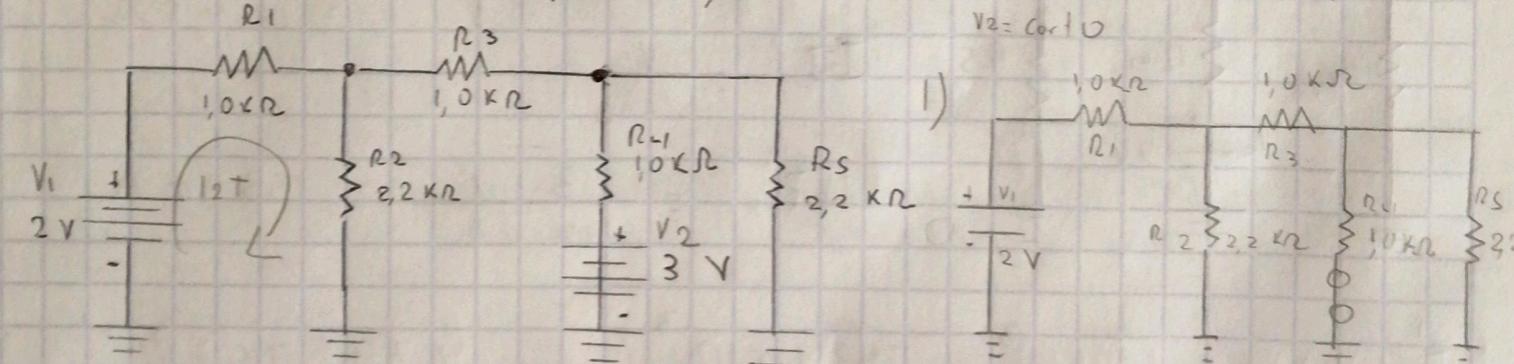7. Con el metodo de superposicion, encuentre la corriente a traves de R_s




$$R_{4s} = \frac{1}{\frac{1}{1,0} + \frac{1}{2,2}} = 0,6875\text{k}\Omega$$

$$R_3 + R_{4s} = 0,6875 + 1,0 = 1,6875\text{k}\Omega$$


$$R_{eq1} = R_2 \parallel (R_3 + R_{4s}) = \frac{1}{\frac{1}{1,6875} + \frac{1}{2,2}} = 0,9549\text{k}\Omega$$

$$R_{T1} = R_1 + R_{eq1} = 0,9549\text{k}\Omega + 1,0\text{k}\Omega$$
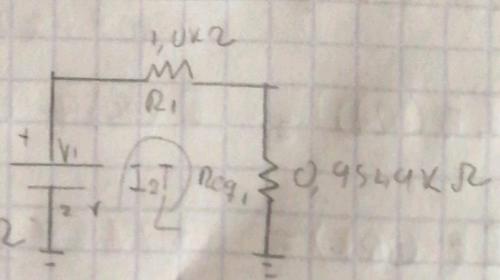
$$R_{T1} = 1,954\text{k}\Omega \approx 1954\text{\Omega}_{\parallel}$$



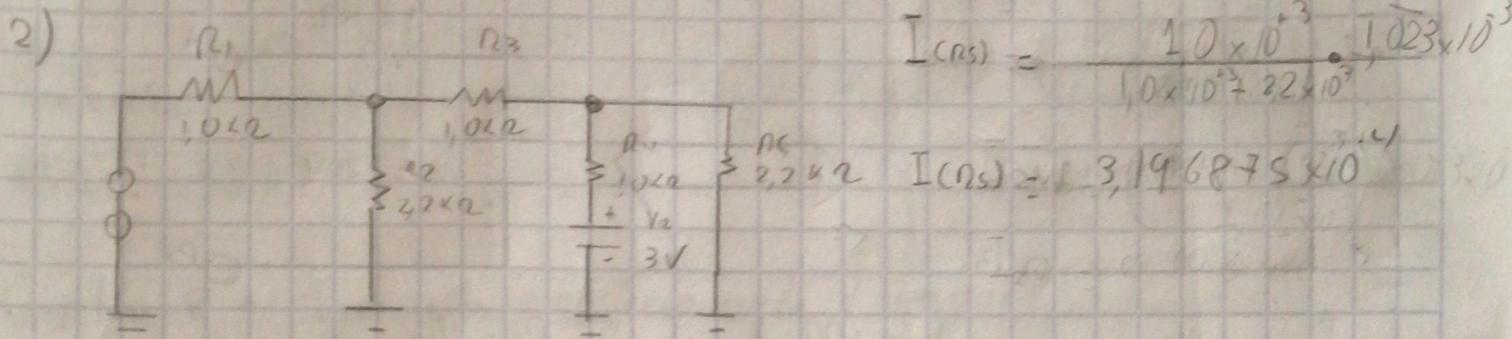
$$I_{T_1} = \frac{V_1}{R_{T_1}} = \frac{2 \text{ V}}{1954 \text{ k}\Omega} = 1,023 \times 10^{-3} \text{ A} = 1,023 \text{ mA}$$



$$R_1 \parallel R_2 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = 0,6275 \text{ k}\Omega$$

$$R_{eq_1} = R_1 \parallel R_2 + R_3 = 0,6275 + 1,0 = 1,6275 \text{ k}\Omega$$
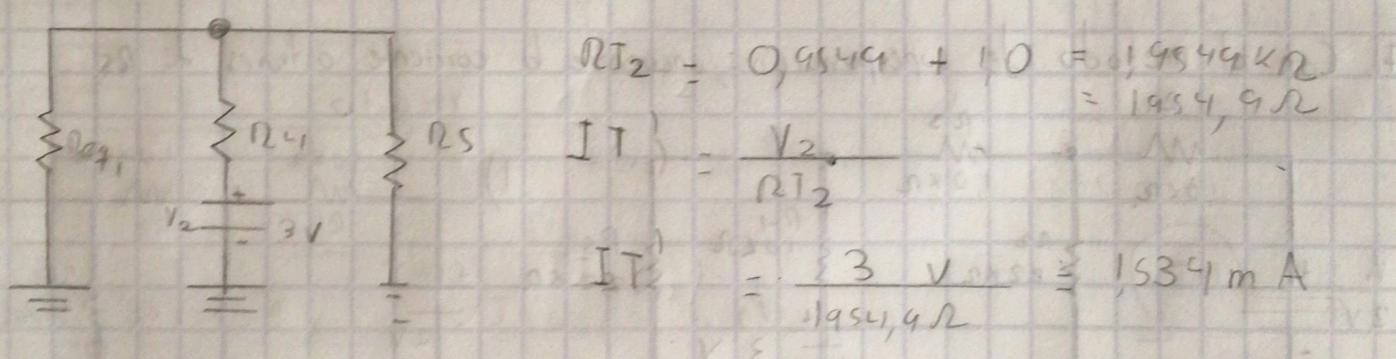
$$R_{eq_2} = R_{eq_1} \parallel R_S = \frac{1}{\frac{1}{1,6275} + \frac{1}{2,2}} = 0,9549 \text{ k}\Omega$$



$$I'_{T2} = \frac{V_2}{R_{eq_1}} = \frac{3 \text{ V}}{0,9549 \text{ k}\Omega} = 1,534 \text{ mA}$$


$$I_T(R_S) = I(R_S) + I'(R_S)$$

$$I_T(R_S) = 3,196875 \times 10^{-4} + 1,534 \times 10^{-4}$$


$$I_T(R_S) = 8,4306 \times 10^{-4} \text{ A}$$

$$I_T(R_S) = 843,0 \times 10^{-6} \text{ A} = 843 \mu\text{A}$$

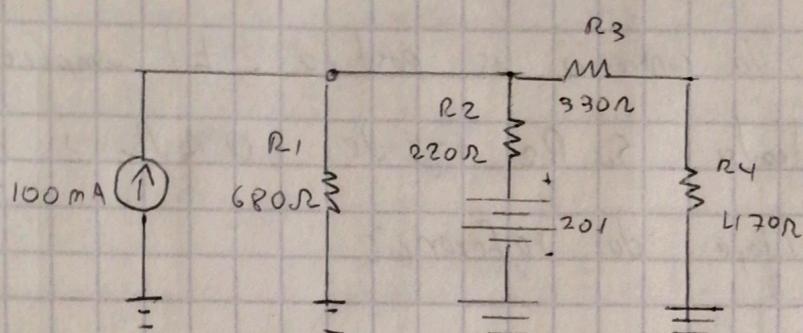9. Con el teorema de superposición, determine la corriente a través de R_3



1)

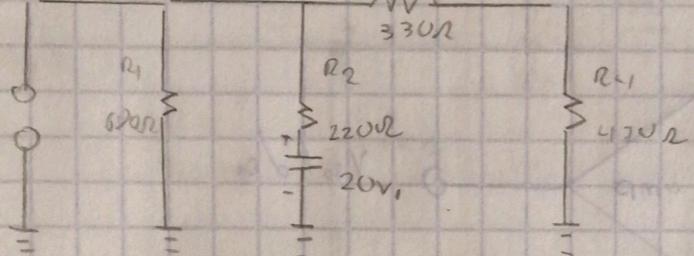


$$R_{eq_1} = R_3 + R_4$$

$$R_{eq_1} = 330 + 470$$

$$R_{eq_1} = 800 \Omega$$
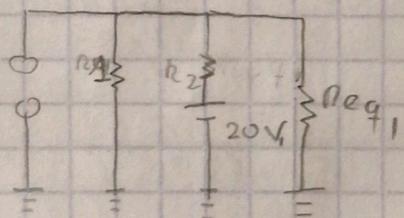
$$R_{eq_2} = R_{eq_1} \parallel R_1 = \frac{1}{\frac{1}{800} + \frac{1}{680}}$$



$$R_{eq_2} = 3.67, 56 \Omega$$


$$R_{eq_2} + R_2 = 367, 56 + 220$$

$$R_T = 587, 56 \Omega$$

$$I_T = \frac{V}{R_T} = \frac{20}{587, 56} = 0, 0340 A$$

$$I(R_3) = \left(\frac{220}{220+330} \right) 0, 0340 = 0, 0136 A$$

2)

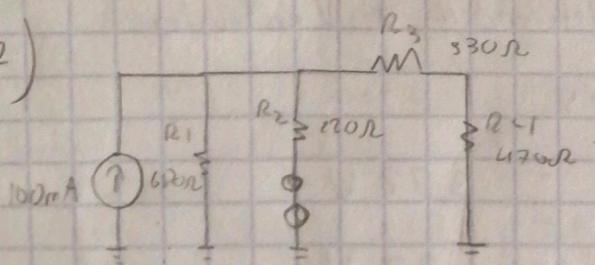

$$R_{eq_1} = 800 \Omega$$

$$R_{eq_2} = R_{eq_1} \parallel R_1$$

$$R_{eq_2} = 367, 56 \Omega$$

$$I_T = 100 \text{ mA}$$


$$R_{eq_2} + R_2 = 367, 56 + 220$$

$$I'(R_3) = \left(\frac{220}{220+330} \right) 100 \times 10^{-3} \Omega T = R_{eq_2} + R_2 = 587, 56 \Omega$$

$$I'(R_3) = 0, 041$$

$$I_T(R_3) = I(R_3) + I'(R_3) = 1, 6 \text{ mA}$$

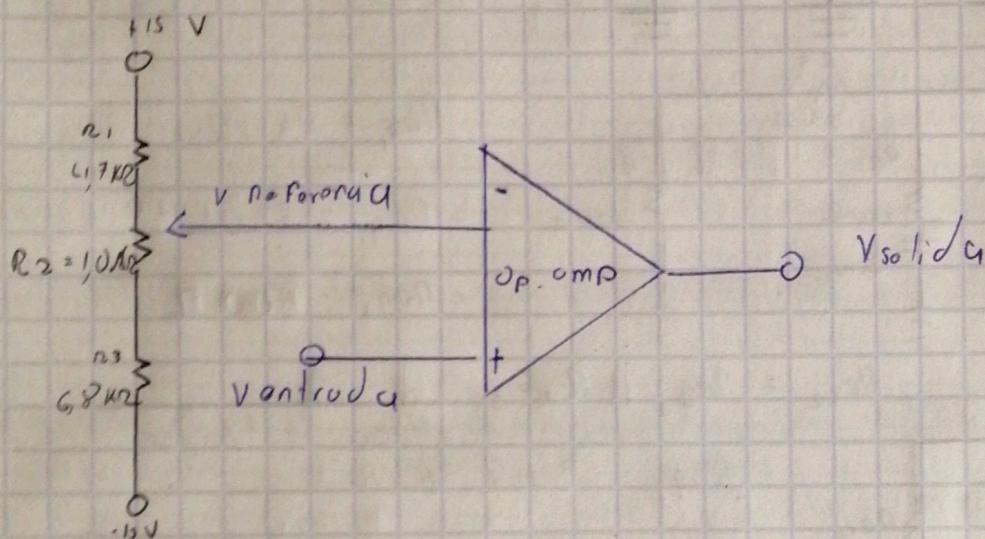II - El voltaje de entrada Ventada, se compara con el voltaje de referencia, $V_{\text{Referencia}}$ y se genera un salido negativo si $V_{\text{Referencia}} > V_{\text{Entrada}}$ de lo contrario es positivo. El comparador no carga una de las otras entradas. Si $R_2 = 1,0 \text{ k}\Omega$ ¿Cuál es el intervalo de voltaje de referencia?



Si $\Rightarrow R_2 = 1,0 \text{ k}\Omega \rightarrow \text{NO Carga}$

Divisor de Voltaje - NO Carga

$$R_T = 12,5 \text{ k}\Omega \quad V_{R32} = 15 \cdot \frac{6,8}{12,5} = 8,16 \text{ V}$$

$$V_T = 15 \text{ V}$$

$$V_{R1} = V_T \cdot \frac{R_1}{R_T} \quad \text{Si } V_{\text{referencia}} > V_{\text{Entrada}}$$

Entonces

$$V_{R1} = 15 \cdot \frac{4,7}{12,5}$$

$$V_{\max} = 3,72 \text{ V}$$


$$V_{R1} = 5,87 \text{ V}$$

$$V_{\min} = 1,32 \text{ V}$$


$$V_{R2} = 15 \cdot \frac{1,0}{12,5}$$

$$V_{R2} = 1,2 \text{ V}$$

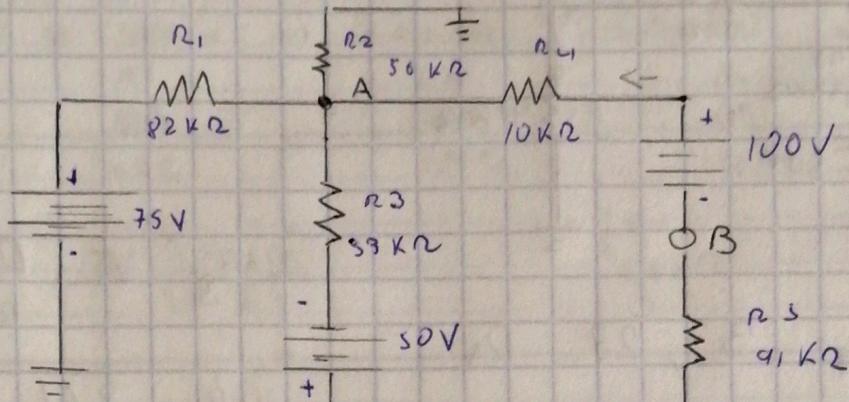B: Determine el voltaje del punto A al punto B



1)

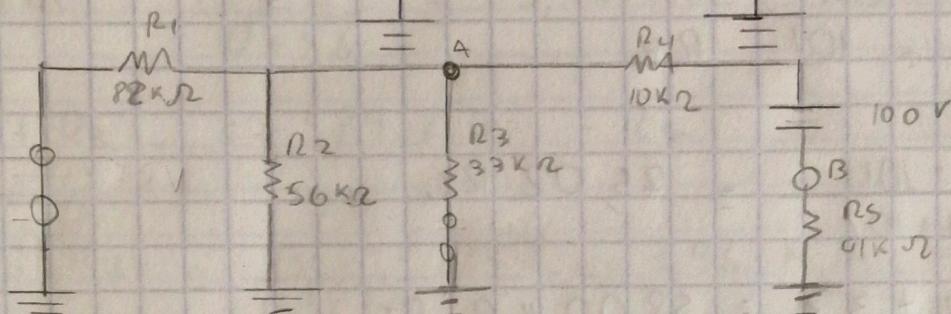

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{56 \cdot 82}{82 + 56} = 33,27 \Omega_A$$

$$V_{AB} = V_{R4} = V_{R2} - V_{R1}$$

$$V_{AB} = VT \cdot \frac{R_4}{R_T}$$


$$R_A \parallel R_3 = \frac{33,27 \cdot 33}{33,27 + 33} = 16,56 \Omega_B$$

$$V_{AB} = \frac{100 \cdot 10}{3,117,56}$$

$$R_B + R_4 = 16,56 + 10 = 26,56 \Omega_C$$

$$V_{AB} = 8,50 \text{ V}$$
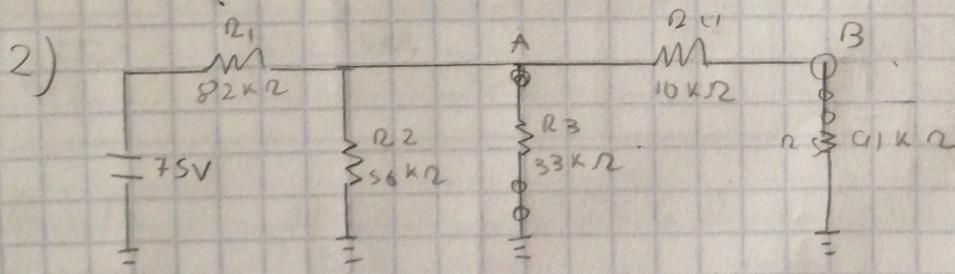
$$R_C + R_5 = 26,56 + 91 = 117,56 \text{ k}\Omega \text{ RT}$$



$$R_4 + R_5 = 10 + 91 = 101 \Omega_A$$

$$V_{AB} = VR_4$$

$$R_A \parallel R_3 = \frac{101 \cdot 33}{33 + 101} = 24,87 \Omega_B$$


$$V_{AB} = 75 \cdot \frac{10}{99,22}$$

$$R_2 \parallel R_3 = \frac{24,87 \cdot 56}{56 + 24,87} = 17,22 \Omega_C$$

$$V_{AB} = 7,55 \text{ V}$$

$$R_C + R_1 = 17,22 + 82 = 99,22 \text{ k}\Omega \text{ RT}$$

3)

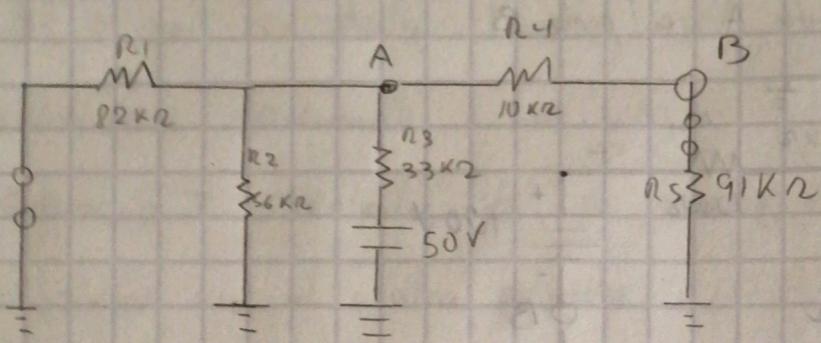

$$V_{AB_3} = V_T \cdot \frac{R_4}{R_7}$$

$$R_A \parallel R_B = \frac{82 \cdot 56}{82 + 56} = 33,27 \text{ } \Omega_A$$

$$V_{AB_3} = 8,61 \text{ V}$$

$$R_4 + R_5 = 10 + 91 = 101 \text{ } \Omega_B$$

$$R_A \parallel R_B = \frac{33,27 \cdot 101}{33,27 + 101} = 25,02 \text{ } \Omega_C$$

$$\Omega_C + R_3 = 25,02 + 33 = 58,02 \text{ k}\Omega \text{ } \Omega_T$$


$$V_{ABT} = V_{AB_1} + V_{AB_2} + V_{AB_3}$$

$$V_{ABT} = 956 \text{ V}$$

15. Deformar la corriente producida por cada uno de los botones

Cuando se conecta los terminales A (A_0, A) y los terminales B (B_0, B)

a)

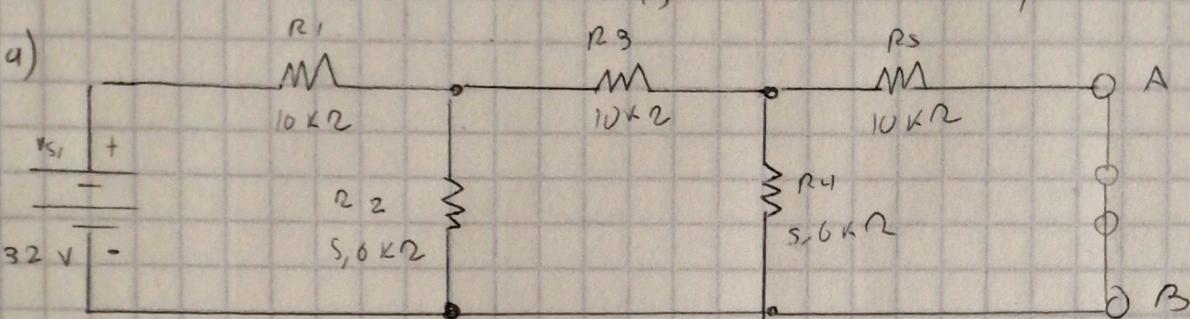


$$R_4 \parallel R_5 = \frac{10 \cdot 5.6}{10 + 5.6} = 3,589 \text{ k}\Omega = R_B$$

$$R_B + R_3 = 13,589 \text{ k}\Omega = R_C$$

$$R_C \parallel R_2 = \frac{13589 \cdot 5.6}{13589 + 5.6} = 3,96 \text{ k}\Omega = R_D$$

$$R_D + R_1 = 13,96 \text{ k}\Omega = R_{Ts_1}$$
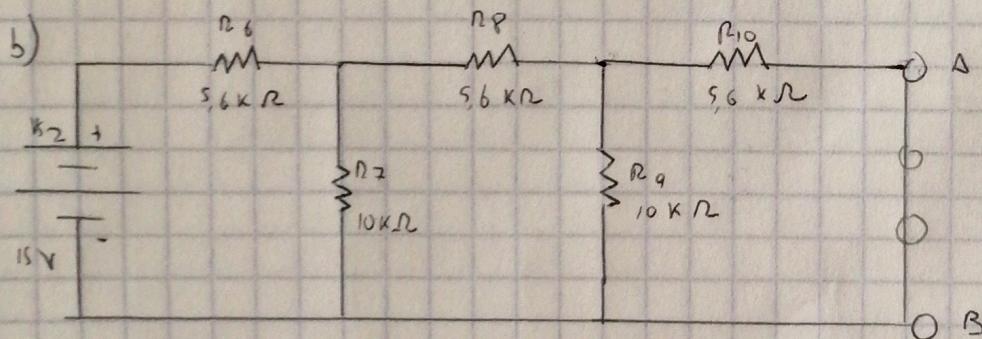
$$I_{Ts_1} = \frac{V_{S_1}}{R_{Ts_1}} = \frac{32}{13,96 \times 10^3} = 2,29 \times 10^{-3} \text{ A} = 2,29 \text{ mA}$$



$$R_{10} \parallel R_9 = \frac{10 \cdot 5.6}{10 + 5.6} = 3,589 \text{ k}\Omega = R_B$$

$$R_B + R_8 = 3,589 + 5.6 = 9,189 \text{ k}\Omega = R_C$$

$$R_C \parallel R_7 = \frac{9,189 \cdot 10}{9,189 + 10} = 4,78 \text{ k}\Omega = R_D$$

$$R_D + R_6 = 4,78 + 5.6 = 10,38 \text{ k}\Omega = R_{Ts_2}$$

$$I_{Ts_2} = \frac{V_{S_2}}{R_{Ts_2}}$$

$$I_{Ts_2} = \frac{15}{10,38 \times 10^3}$$

$$I_{Ts_2} = 1,34 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_{Ts_2} = 1,34 \text{ mA}$$