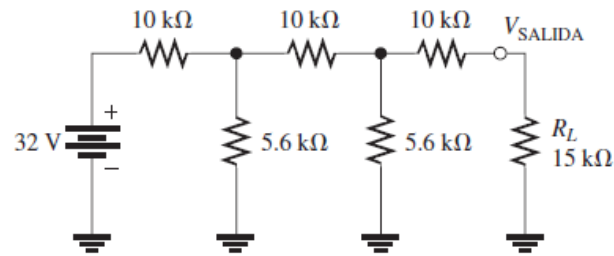


17. Con el teorema de Thevenin, determine la corriente a través de la carga R_L en la figura 8-77.

► FIGURA 8-77



$$V_{TH} = \left(\frac{R_4}{\frac{R_2 R_3 R_4}{R_3 R_4 + R_2 R_4 + R_2 R_3} + R_1} \right) V_s$$

$$R_{eq_{1,2,3,4}} = \frac{R_2 R_3 R_4}{R_3 R_4 + R_2 R_4 + R_2 R_3}$$

$$V_{TH} = \left(\frac{5.6}{12.19} \right) 32 = 14.7V$$


$$\frac{1}{R_{1,2,3,4}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{5.6} = 1.79K\Omega$$

$$R_{TH} = 1.79 + 10 = 11.79K\Omega$$

$$V_L = \left(\frac{R_L}{R_{TH} + R_L} \right) V_{TH} = 8.23V //$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = 548.7\mu A //$$

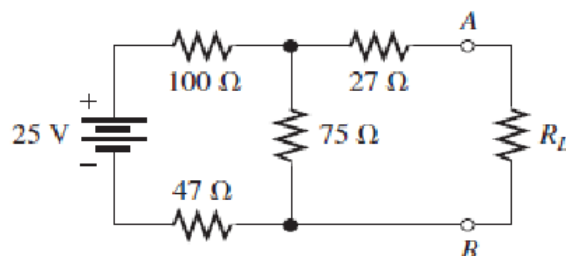23. Para cada uno de los circuitos mostrados en la figura 8-76, determine el equivalente Norton visto por R_L .





$$R_T = R_1 + R_4 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$




$$R_T = 100 + 47 + \frac{75 \cdot 27}{75 + 27} = 166,85 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_s}{R_T} = \frac{25}{166,85} = 0,15 A$$



$$I_N = \left(\frac{R_2}{R_2 + R_3} \right) 0,15 = 110 \text{ mA}$$
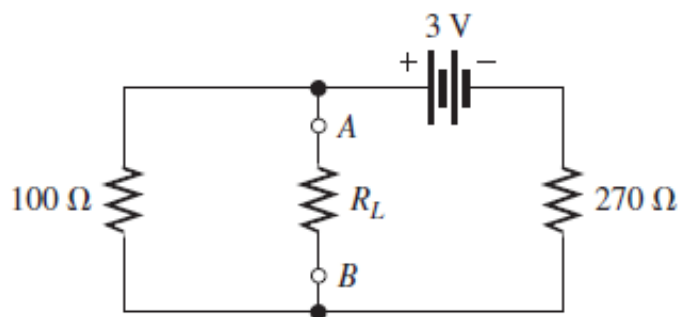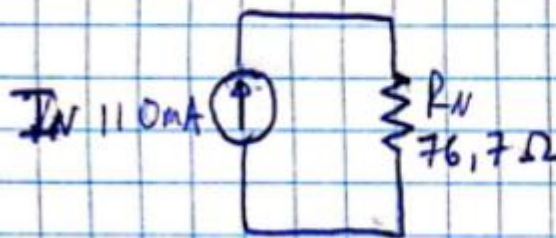
$$R_N = \left(\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} + R_3 = 76,7 \Omega$$



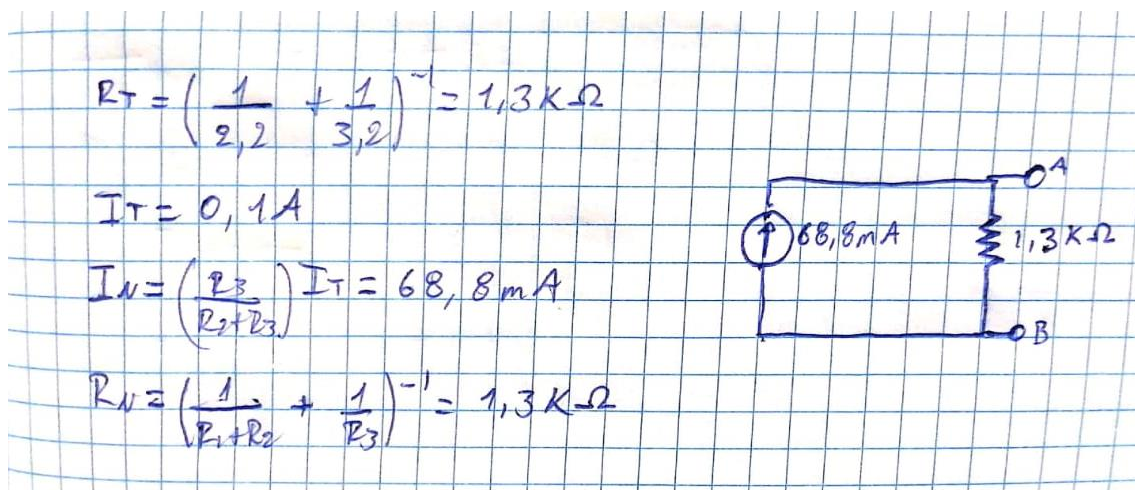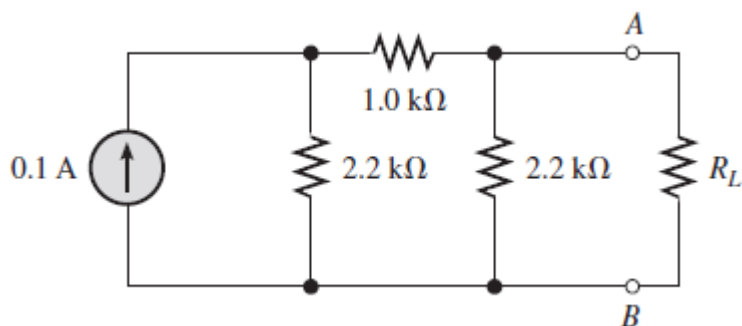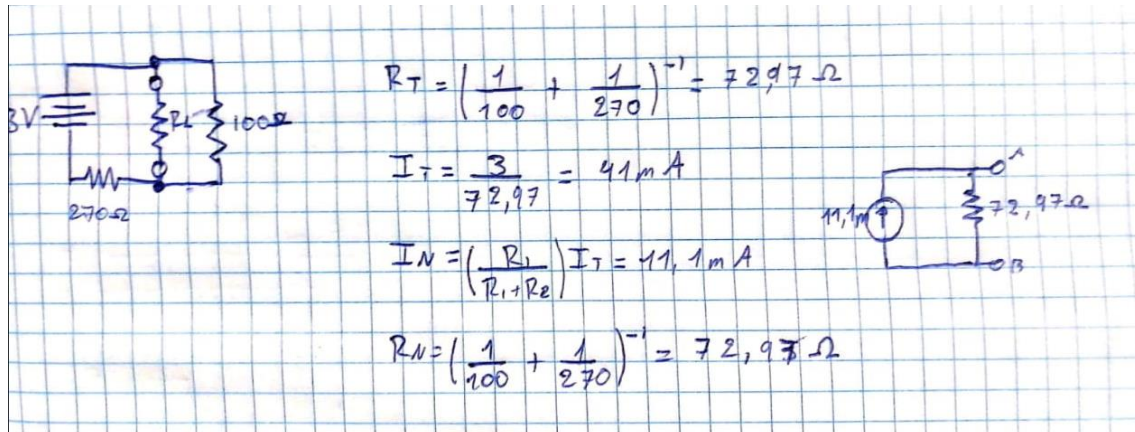


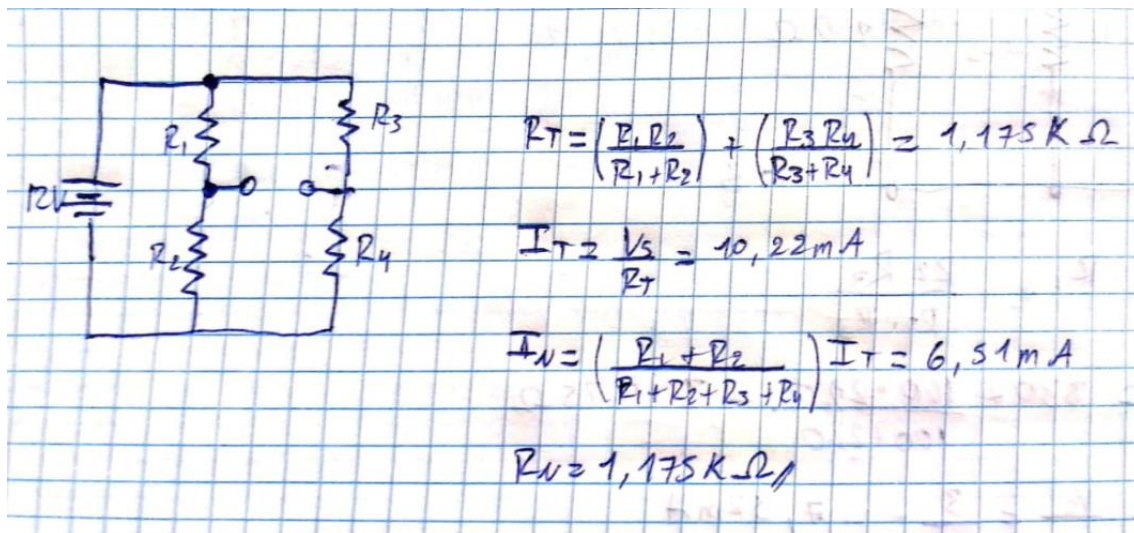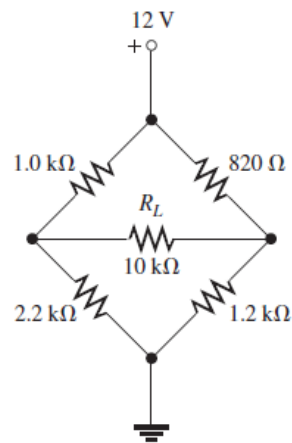27. Determine el circuito equivalente Norton para el puente que aparece en la figura 8-81 sin R_L .



29. Aplique el teorema de Norton al circuito de la figura 8-84.

► FIGURA 8-84

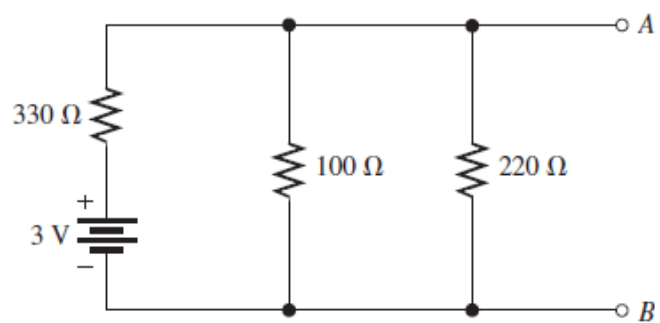

$$R_T = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 398,75 \Omega$$

$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = 7,52 \text{ mA}$$

$$I_N = \left(\frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + R_3} \right) I_T = 1,94 \text{ mA}$$

$$R_N = \left(\frac{1}{330} + \frac{1}{100} + \frac{1}{220} \right)^{-1} = 56,9 \Omega$$

