
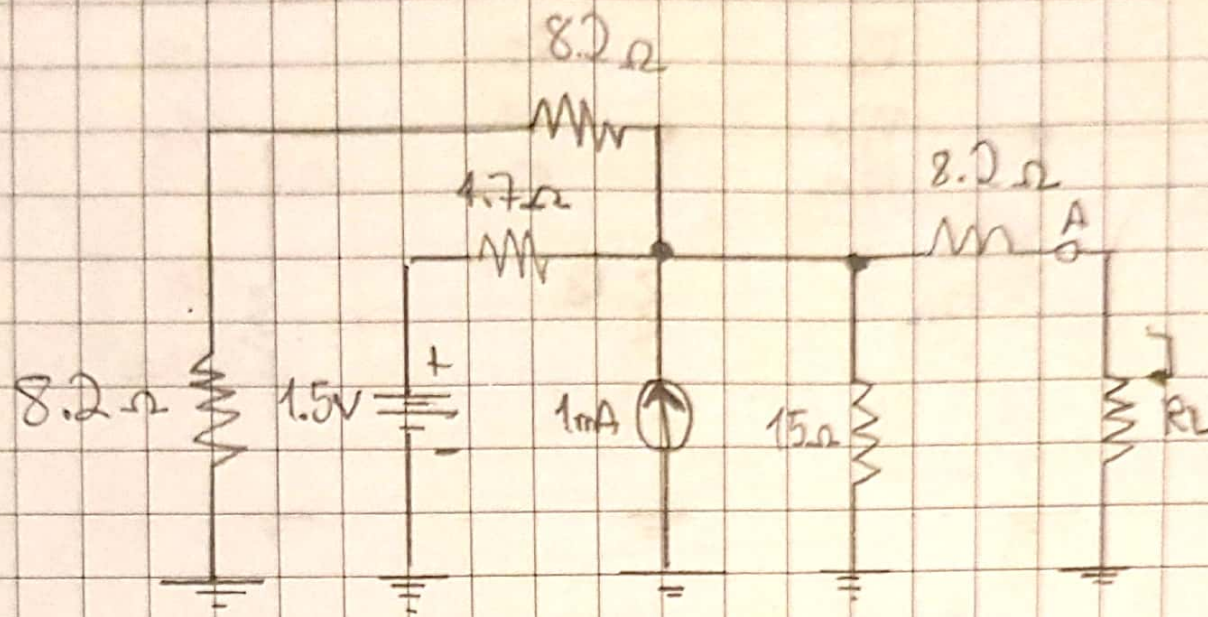


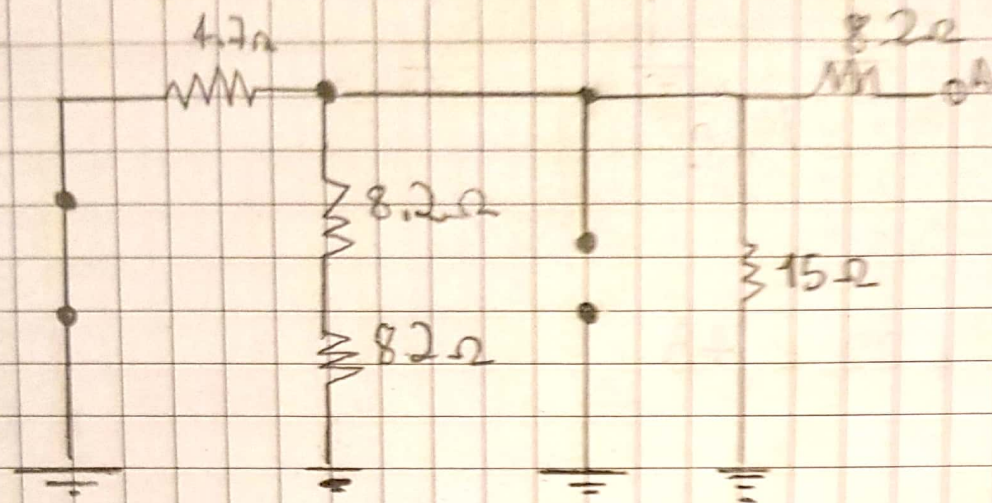
31 En el circuito de la figura 8-86, determine el valor de R_L para transferencia de potencia máxima.
Teorema de transferencia de potencia máxima.



Teorema de Thevenin




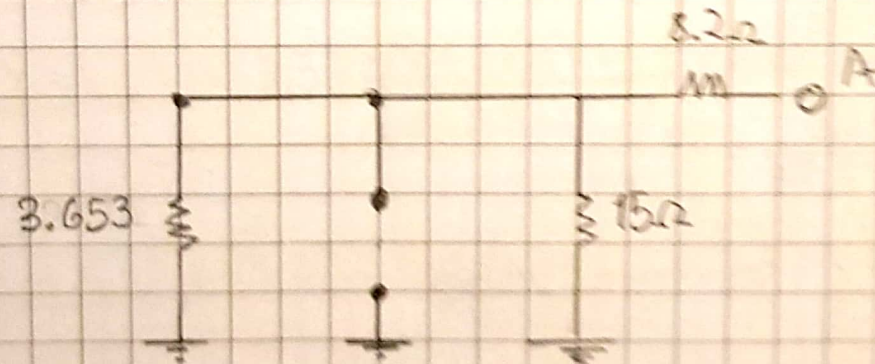
$$R_{TH} = \frac{4.7 \cdot (8.2 + 8.2)}{4.7 + (8.2 + 8.2)} = 3.65308$$



$$R_{TH} = \frac{3.653 \cdot (15)}{3.653 + (15)} = 2.9376\Omega \approx 2.94\Omega$$

$$R_L = 2.94\Omega + 8.2\Omega = 11.13\Omega$$

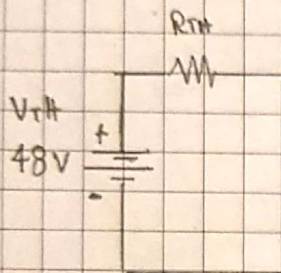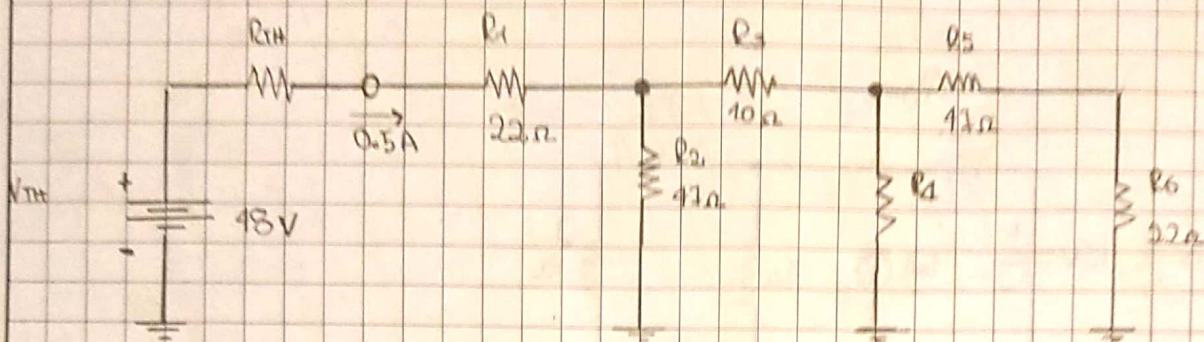(33) ¿Cuáles son los valores de R_A y R_{TH} cuando la potencia máxima se transfiere de la fuente Thevenizada a la red en configuración de escalera de la figura 8-87?



$$R_{TH} = R_{LADDER}$$

$$\frac{V_{TH}}{2}$$

$$R_{TH} = \frac{24V}{0.5A} = 48\Omega$$

$$R_A = 22\Omega + 47\Omega$$

$$\left(\frac{69 \cdot R_4}{69 + R_4} + 10 \right) 47 + 22 = 48$$

$$47 + \frac{69 \cdot R_4}{69 + R_4} + 10$$

$$\frac{\left(\frac{69 \cdot R_4}{69 + R_4} + 10 \right) 47}{47 + \frac{69 \cdot R_4}{69 + R_4} + 10} = 26$$

$$\frac{69 R_4}{69 + R_4} + 10 = \frac{26}{47} \left(\frac{69 R_4}{69 + R_4} + 57 \right)$$

$$\frac{69 R_4}{69 + R_4} \left(1 - \frac{26}{47} \right) = \left(\frac{26}{47} \right) 57 - 10 = 21.53$$

$$69 R_4 = 69(48.17) + 48.17 R_4$$

$$R_4 (69 - 48.17) = 69(48.17)$$

$$R_4 = \frac{69(48.17)}{69 - 48.17}$$



$$R_4 = 160\Omega$$

Sección 8-8

Conversiones delta a Y (Δ a Y) y Y a Δ

35. En la figura 8-89, convierta cada red Y en una red delta figura- 8-89

a)

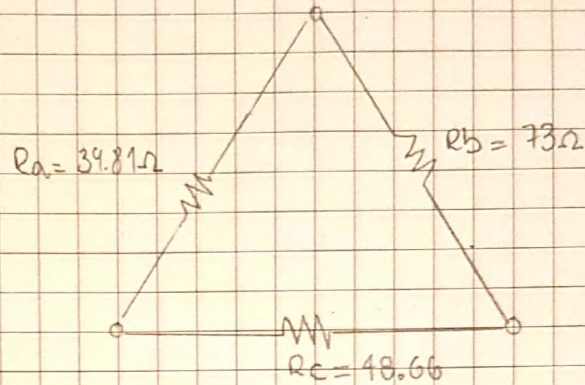
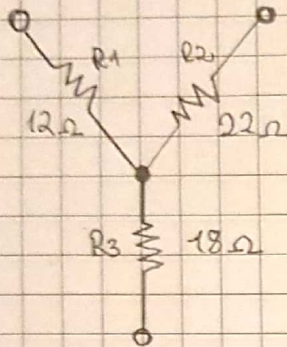


$$R_b = \frac{(12\Omega)(22\Omega) + (22\Omega)(18\Omega) + (18\Omega)(12\Omega)}{12\Omega} = 73\Omega$$

$$R_a = \frac{(12\Omega)(22\Omega) + (22\Omega)(18\Omega) + (18\Omega)(12\Omega)}{22\Omega} = 39.81\Omega$$

$$R_c = \frac{(12\Omega)(22\Omega) + (22\Omega)(18\Omega) + (18\Omega)(12\Omega)}{18\Omega} = 48.66\Omega$$

b)

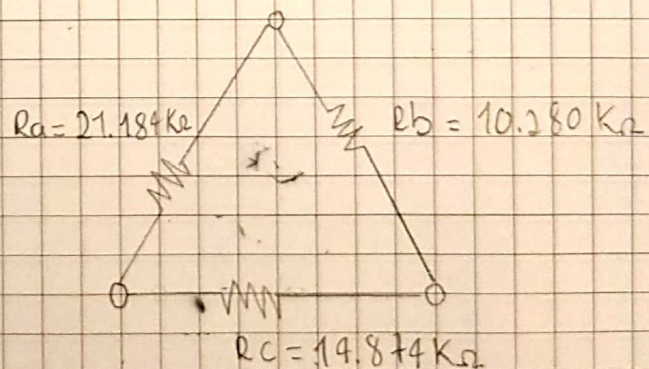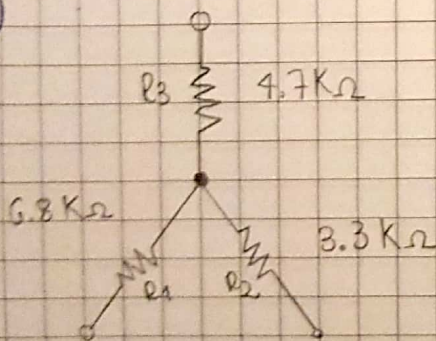

$$R_a = \frac{(6.8K\Omega)(3.3K\Omega) + (3.3K\Omega)(4.7K\Omega) + (4.7K\Omega)(6.8K\Omega)}{3.3K\Omega} = 21.184K\Omega$$

$$R_b = \frac{(6.8K\Omega)(3.3K\Omega) + (3.3K\Omega)(4.7K\Omega) + (4.7K\Omega)(6.8K\Omega)}{6.8K\Omega} = 10.280K\Omega$$

$$R_c = \frac{(6.8K\Omega)(3.3K\Omega) + (3.3K\Omega)(4.7K\Omega) + (4.7K\Omega)(6.8K\Omega)}{4.7K\Omega} = 14.874K\Omega$$